

# 조합논리회로

디코더, 인코더  
멀티플렉서, 코드변환기


## □ 디코더

- **디코더**(decoder) : 입력선에 나타나는  $n$ 비트의 2진 코드를 최대  $2^n$ 개의 서로 다른 정보로 바꿔주는 조합논리회로

입력		출력			
$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$$Y_0 = \overline{B}\overline{A}, Y_1 = \overline{B}A, Y_2 = B\overline{A}, Y_3 = BA$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-41 2×4 디코더

## 03 조합 논리 회로


### ❖ 실제 디코더 회로

- 실제 IC들은 AND 게이트가 아닌 NAND 게이트로 구성되어 출력은 그림과 같이 반대로 된다.
- 또 대부분의 디코더 IC는 인에이블(enable) 입력이 있어 회로를 제어한다.

입력			출력			
$\bar{E}$	$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
1	x	x	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

$$Y_0 = \overline{\bar{E}BA}, Y_1 = \overline{\bar{E}B\bar{A}}, Y_2 = \overline{\bar{E}B\bar{A}}, Y_3 = \overline{\bar{E}BA}$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-42 인에이블이 있는 2×4 NAND 디코더

# 03 조합 논리 회로

## ❖ 3×8 디코더


- 3개의 입력에 따라서 8개의 출력 중 하나가 선택

입력			출력							
C	B	A	Y <sub>7</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$Y_0 = \overline{C}\overline{B}\overline{A}, Y_1 = \overline{C}\overline{B}A, Y_2 = \overline{C}B\overline{A}, Y_3 = \overline{C}BA$$

$$Y_4 = C\overline{B}\overline{A}, Y_5 = C\overline{B}A, Y_6 = CB\overline{A}, Y_7 = CBA$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-43 3×8 디코더 회로

## 03 조합 논리 회로

### ❖ 2개의 3×8 디코더로 4×16 디코더를 구성

$D=0$	상위 디코더만 enable되어 출력은 $Y_0 \sim Y_7$ 중의 하나가 1로 되고, 하위 디코더 출력들은 모두 0이 된다.
$D=1$	하위 디코더만 enable 되어 출력은 $Y_8 \sim Y_{15}$ 중의 하나가 1로 되고, 상위 디코더 출력들은 모두 0이 된다.

 


그림 3-44 3×8 디코더 2개를 이용한 4×16 디코더


## 인코더

- 부호기라고도 하는 인코더(encoder)는 디코더의 반대 기능을 수행하는 조합 논리 회로로,  $2^n$ 개를 입력받아  $n$ 개를 출력한다.
- 인코더는  $2^n$ 개 중 활성화된 1비트 입력 신호를 받아 그 숫자에 해당하는  $n$ 비트 2진 정보를 출력한다.

입력				출력	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

$$B_1 = D_2 + D_3, B_0 = D_1 + D_3$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-45 4×2 인코더

## 03 조합 논리 회로

### ❖ 8×3 인코더


- 8( $=2^3$ )개의 입력과 3개의 출력을 가지며, 입력의 신호에 따라 3개의 2진 조합으로 출력한다.

입력								출력		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

$$B_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7, \quad B_1 = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$B_0 = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-46 8×3 인코더

### □ 멀티플렉서

- **멀티플렉서**(multiplexer, MUX)는 여러 개의 입력선들 중에서 하나를 선택하여 출력선에 연결하는 조합논리회로이다. 선택선들의 값에 따라서 특별한 입력선이 선택된다.
- 멀티플렉서는 많은 입력들 중 하나를 선택하여 선택된 입력선의 2진 정보를 출력선에 넘겨주기 때문에 **데이터 선택기**(data selector)라 부르기도 한다.
- **디멀티플렉서**(demultiplexer, DEMUX)는 정보를 한 선으로 받아  $2^n$  개의 가능한 출력 선들 중 하나를 선택하여, 받은 정보를 전송하는 회로다.

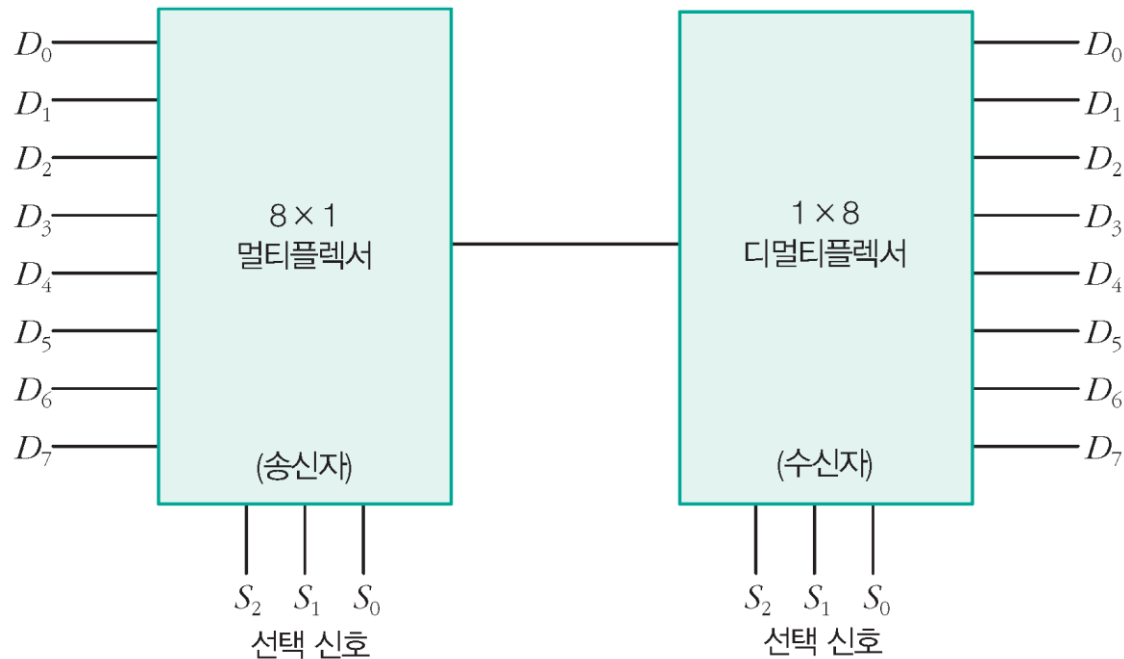


그림 3-47 멀티플렉서와 디멀티플렉서의 역할




## ❖ 2×1 멀티플렉서

- $2(=2^1)$ 개의 입력중의 하나를 선택선  $S$ 에 입력된 값에 따라서 출력으로 보내주는 조합회로

선택선 $S$	출력 $F$
0	$D_0$
1	$D_1$

$$F = \bar{S}D_0 + SD_1$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-48 2×1 멀티플렉서

## 03 조합 논리 회로


### ❖ 4×1 멀티플렉서

- 4( $=2^2$ )개의 입력중의 하나를 선택선  $S_1$ 과  $S_0$ 에 입력된 값에 따라서 출력으로 보내주는 조합회로

선택선		출력
$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

$$F = \bar{S}_1 \bar{S}_0 D_0 + \bar{S}_1 S_0 D_1 + S_1 \bar{S}_0 D_2 + S_1 S_0 D_3$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로

그림 3-49 4×1 멀티플렉서

## 03 조합 논리 회로

### ❖ 4×1 멀티플렉서 응용

- 4×1 멀티플렉서를 이용하여 두 입력  $A, B$ 에 대해 AND, OR, XOR, NOT 논리 연산을 수행하는 하드웨어 모듈

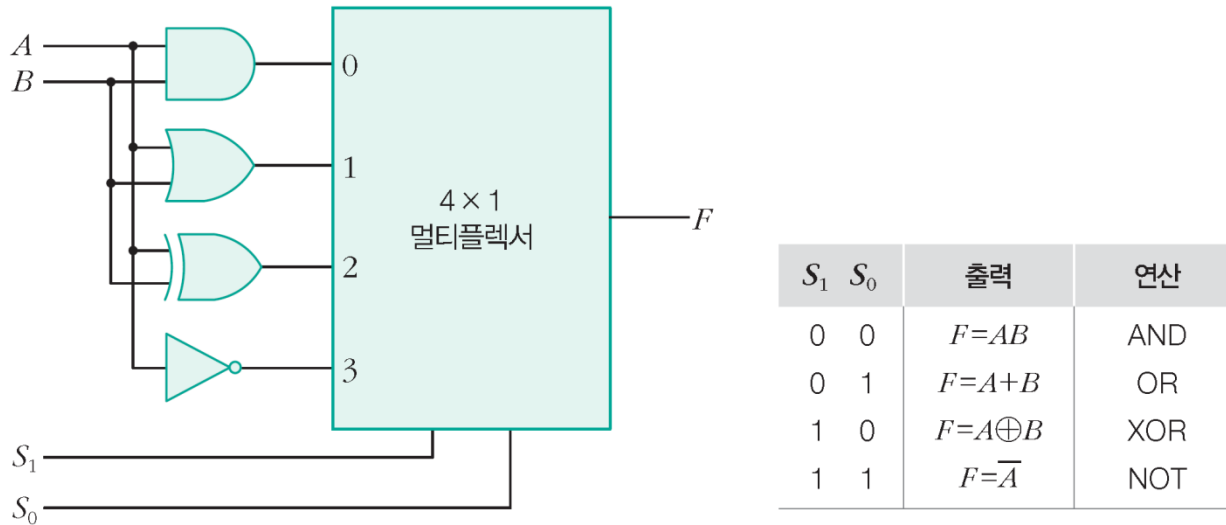


그림 3-50 4×1 멀티플렉서를 이용한 논리 연산 하드웨어 모듈

 


그림 3-51 8비트 논리 연산 장치 구성 예

### 03 조합 논리 회로

#### ❖ 멀티플렉서를 이용한 조합회로 구현


- $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7)$ 를 8×1 멀티플렉서로 구현하는 경우

☞ 3개의 선택선을 입력  $A, B, C$  로 사용

입력			출력
$A$	$B$	$C$	$F$
0	0	0	1( $D_0$ )
0	0	1	1( $D_1$ )
0	1	0	0( $D_2$ )
0	1	1	0( $D_3$ )
1	0	0	0( $D_4$ )
1	0	1	1( $D_5$ )
1	1	0	0( $D_6$ )
1	1	1	1( $D_7$ )

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7)$$

(a) 진리표와 논리식

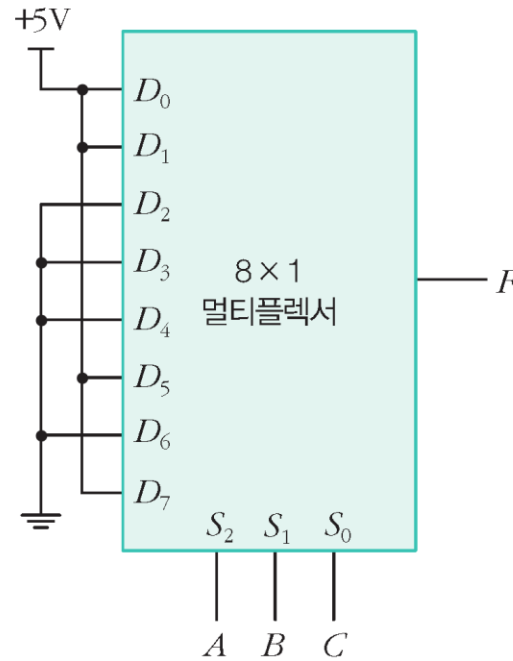

(b) 회로도

그림 3-52 8×1 멀티플렉서를 이용한 회로

## 03 조합 논리 회로

### ❖ 멀티플렉서를 이용한 조합회로 구현(계속)


- $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7)$  를 4×1 멀티플렉서로 구현하는 경우

☞  $A, B$ 는 선택선으로  $C$ 는  $D_0, D_1, D_2, D_3$ 을 조합하여 사용

입력			출력	
$A$	$B$	$C$	$F$	
0	0	0	$D_0 = 1$	1
		1		1
0	1	0	$D_1 = 0$	0
		1		0
1	0	0	$D_2 = C$	0
		1		1
1	1	0	$D_3 = C$	0
		1		1

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7)$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 회로도

그림 3-53 4×1 멀티플렉서를 이용한 회로


## □ 디멀티플렉서

- **디멀티플렉서**(demultiplexer)는 하나의 입력선에 데이터를 입력하면 선택선  $n$ 개로  $2n$ 개 중 하나를 출력하는 조합 논리 회로다. **데이터 분배기**라고도 한다.
- 1×4 디멀티플렉서는 선택선( $S_1, S_0$ ) 2개로 출력( $D_3, D_2, D_1, D_0$ ) 4개 중 하나를 선택해 입력( $I$ )을 연결한다.

선택선		출력			
$S_1$	$S_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	$I$
0	1	0	0	$I$	0
1	0	0	$I$	0	0
1	1	$I$	0	0	0

$$D_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 I, D_1 = \bar{S}_1 S_0 I, D_2 = S_1 \bar{S}_0 I, D_3 = S_1 S_0 I$$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리 회로


그림 3-54 1×4 디멀티플렉서

# 03 조합 논리 회로


## ❑ 코드 변환기 (2진 코드 → 그레이 코드 변환)

2진 코드(입력) $B_3 B_2 B_1 B_0$	그레이 코드(출력) $G_3 G_2 G_1 G_0$
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 0 1 0
0 1 0 0	0 1 1 0
0 1 0 1	0 1 1 1
0 1 1 0	0 1 0 1
0 1 1 1	0 1 0 0
1 0 0 0	1 1 0 0
1 0 0 1	1 1 0 1
1 0 1 0	1 1 1 1
1 0 1 1	1 1 1 0
1 1 0 0	1 0 1 0
1 1 0 1	1 0 1 1
1 1 1 0	1 0 0 1
1 1 1 1	1 0 0 0

(a) 진리표

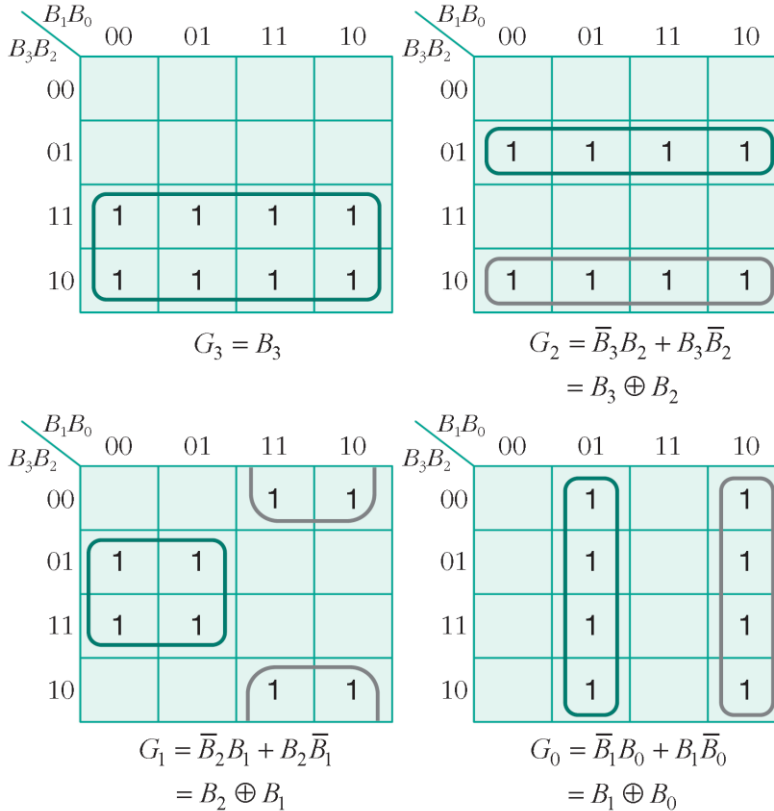

(b) 논리식의 간소화

 


(c) 논리 회로

그림 3-55 2진 코드를 그레이 코드로 변환하는 회로

# 03 조합 논리 회로

## 코드 변환기 (그레이 코드 → 2진 코드 변환)

 

(a) 진리표

(b) 논리식의 간소화

 


그림 3-56 그레이 코드를 2진 코드로 변환하는 회로




# 03 조합 논리 회로


## □ 코드 변환기 (BCD 코드 → 3초과 코드 변환)

BCD 코드(입력) $B_3 B_2 B_1 B_0$	3초과 코드(출력) $E_3 E_2 E_1 E_0$
0 0 0 0	0 0 1 1
0 0 0 1	0 1 0 0
0 0 1 0	0 1 0 1
0 0 1 1	0 1 1 0
0 1 0 0	0 1 1 1
0 1 0 1	1 0 0 0
0 1 1 0	1 0 0 1
0 1 1 1	1 0 1 0
1 0 0 0	1 0 1 1
1 0 0 1	1 1 0 0
1 0 1 0	× × × ×
1 0 1 1	× × × ×
1 1 0 0	× × × ×
1 1 0 1	× × × ×
1 1 1 0	× × × ×
1 1 1 1	× × × ×

(a) 진리표

 

(b) 논리식의 간소화

 

(c) 논리 회로


그림 3-57 BCD 코드를 3초과 코드로 변환하는 회로

## □ 패리티 발생기와 검사기



### ❖ 패리티 발생기

입력			출력	
A	B	C	$P_O$ (홀수)	$P_E$ (짝수)
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1


(a) 진리표

 

(b) 논리식의 간소화

  

(c) 홀수 패리티 발생기 논리 회로

 

(d) 짝수 패리티 발생기 논리 회로

그림 3-58 패리티 발생기

## ❖ 패리티 검사기

입력				출력	입력				출력
$A$	$B$	$C$	$P_O$ (홀수)	$Y_O$ (홀수)	$A$	$B$	$C$	$P_E$ (짝수)	$Y_E$ (짝수)
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(a) 진리표

### 03 조합 논리 회로

#### ❖ 패리티 검사기(계속)

- 패리티 검사기 출력이  $Y = 0$ 이면 에러가 발생하지 않았다고 판단하고,  $Y = 1$ 이면 에러가 발생했다고 판단한다.


$AB \backslash CP_O$	00	01	11	10
00	1		1	
01		1		1
11	1		1	
10		1		1

$$Y_O = A \oplus B \oplus C \oplus P_O$$


$AB \backslash CP_E$	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

$$Y_E = A \oplus B \oplus C \oplus P_E$$

(b) 논리식의 간소화

 

(c) 홀수 패리티 검사기 논리 회로

 

(d) 짝수 패리티 검사기 논리 회로

그림 3-59 패리티 검사기

## ❖ 데이터 전송 시스템

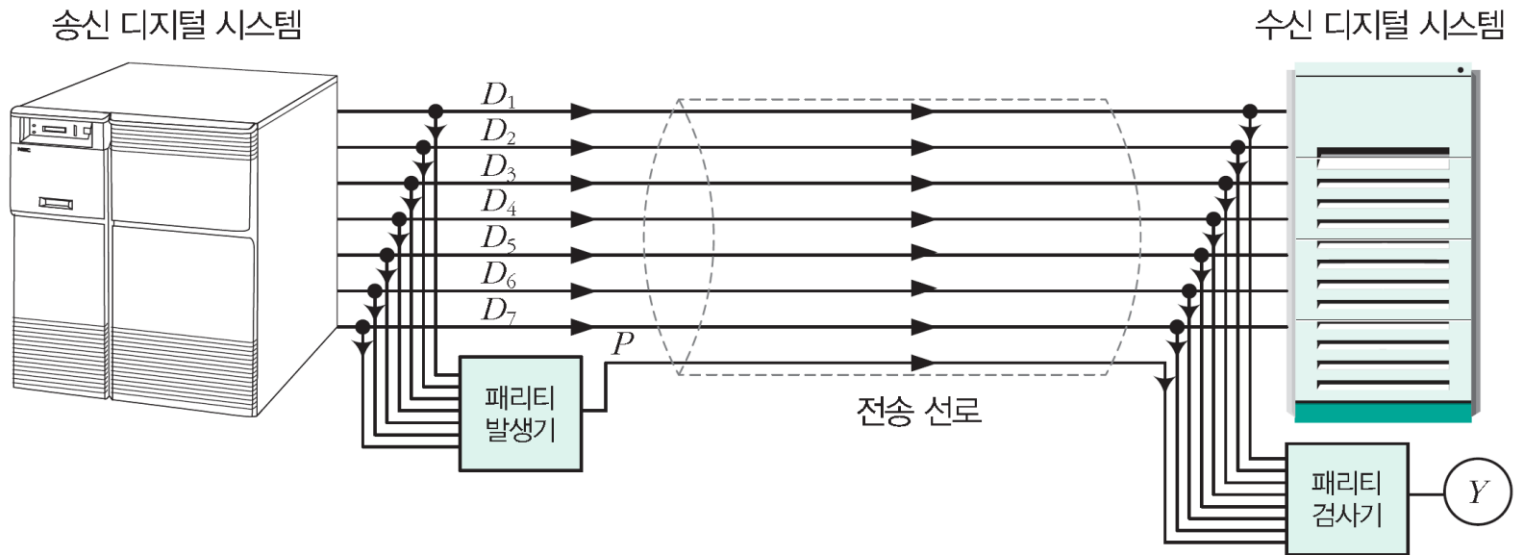


그림 3-60 데이터 전송 시스템에서 패리티 비트를 이용한 에러 검출

### 3 ROM을 사용한 조합 논리 회로의 설계

- 다음 불 함수를 ROM을 사용해 구현하는 예

$$F_1(A, B) = \sum m(1, 2, 3) \quad F_2(A, B) = \sum m(0, 2)$$

 


그림 3-61 ROM을 사용해 구현한 조합 논리 회로

수고하셨습니다!