명령어 사이클

 $\begin{array}{ll} D_7I'\ T_3=r:SC\!\leftarrow\!0\\ CLA & rB_{11}:AC\!\leftarrow\!0 \end{array}$

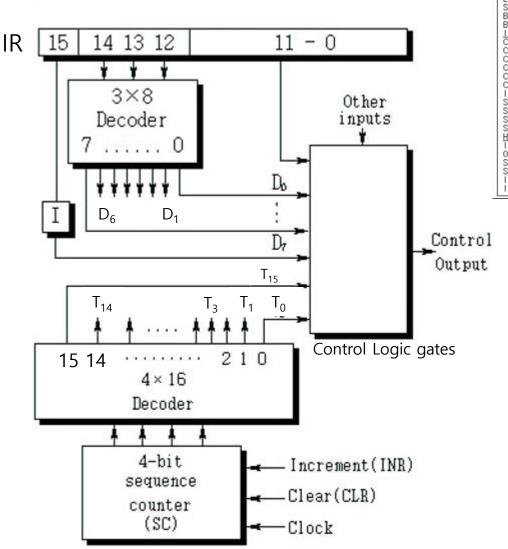



표5-2 컴퓨터 명령어			
	Hexadec	imal code	
Symbol	1 = 0	1 = 1	Description
AND	OXXX	8XXX	AND memory word to AC
ADD	1XXX	9XXX	Add memory word to AC
LDA	2XXX	AXXX	Load memory word to AC
STA	3XXX	BXXX	Store content of AC in memory
BUN	4XXX	CXXX	Branch unconditionally
BSA	5XXX	DXXX	Branch and save return address
ISZ	6XXX	EXXX	Increment and skip if zero
CLA	7800		Clear AC
CLE	7400		Clear E
CMA	7200		Complement AC
CME	7100		Complement E
CIR	7080		Circulate right AC and E
CIL	7400		Circulate left AC and E
INC	7020		Increment AC
SPA	7010		Skip next instruction if AC positive
SNA	7008		Skip next instruction if AC negative
SZA	7004		Skip next instruction if AC zero
SZE	7002		Skip next instruction if E 0
HLT	7001		Halt computer
INP	F800		Input character to AC
OUT	F400		Output character from AC
SKI	F200		Skip on input flag
SKO	F100		Skip on output flag
ION	F080		Interrupt on
IOF	F040		Interrupt off



5.5 명령어 사이클(Instruction cycle)

- 명령어를 메모리에서 가져온다. (fetch)
- 명령어를 decoding 한다.(decode)
- 메모리로부터 유효주소를 읽어온다.
- 명령어를 실행한다.(excute)

Fetch and decode

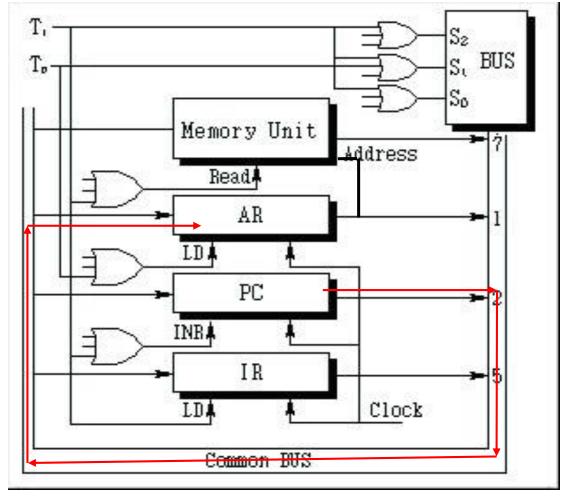

 T_0 cycle

- 1. $S_2S_1S_0 = 010$ 으로 하여 PC 내용이 버스에 놓이도록 한다.
- 2. AR의 LD 입력을 인에이블


 T_1 cycle

- 1. 메모리 읽기 입력을 인에이블
- 2. 메모리의 내용을 버스로
- 3. IR의 LD를 인에이블
- 4. PC의 INR 입력을 인에이블

 $T_0: AR \leftarrow PC$

 $T_1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$

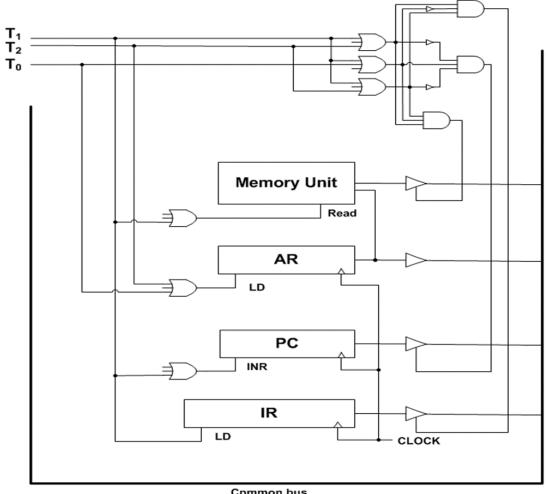 $T_2: D_0, \cdots, D_7 \leftarrow Decode\ IR(12-14),\ AR \leftarrow IR(0-11),\ I \leftarrow IR(15)$



Cpmmon bus

 $\begin{array}{l} T_0\colon AR \leftarrow PC \\ T_1\colon \mathit{IR} \leftarrow \mathit{M}[\mathit{AR}], \ \mathit{PC} \leftarrow \mathit{PC}+1 \\ T_2\colon D_0, \cdot \cdot \cdot \cdot, D_7 \leftarrow \mathit{Decode}\ \mathit{IR}(12-14), \ \mathit{AR} \leftarrow \mathit{IR}(0-11), \ \mathit{I} \leftarrow \mathit{IR}(15) \end{array}$

명령어 종류의 결정


• T3: 제어 장치는 명령어의 종류를 결정

 $D_7^{'}I T_3 : AR \leftarrow M[AR]$

 $D_7^{'}I^{'}T_3$: 아무런 일도 하지 않음

 $D_7I^{'}T_3$: 레지스터 참조 명령어를 실행

 D_7I T_3 : 입출력 명령어를 실행

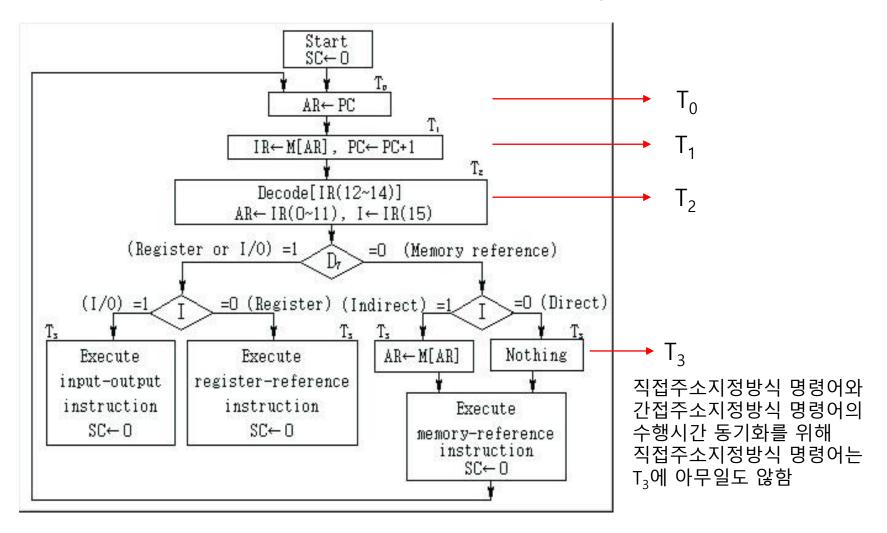

레지스터 참조 명령어

표5-3 레지스터 참조 명령어의 수행

```
D<sub>7</sub>I'T<sub>3</sub>=r(Common to all register-reference instruction)
IR(i)=B, [bit inIR(0\sim11) that specifies the operation]
           r: SC \leftarrow 0
                                                            Clear SC
        rB_{ii}: AC \leftarrow 0
CLA
                                                            Clear AC
CLE
        rB_{io}: E \leftarrow 0
                                                            Clear E
CMA
        rB_0: AC \leftarrow AC'
                                                            Complement AC
CME
        rB_a: E \leftarrow E'
                                                            Complement E
CIR
        rB_7: AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, EA \leftarrow C(0)
                                                          Circulate right AC
CIL
        rB<sub>6</sub>: AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, EA \leftarrow C(0) Circulate left AC
INC
        rB_s: AC \leftarrow AC+1
                                                            Increment AC
SPA
        rB_i: If (AC(15)=0) then (PC \leftarrow PC+1) Skip if positive
        rB<sub>3</sub>: If (AC(15)=1) then (PC \leftarrow PC+1) Skip if negative
SNA
        rB_2: If (AC=0) then (PC \leftarrow PC+1)
SZA
                                                      Skip if AC zero
SZE
        rB_i: If (E=0) then (PC \leftarrow PC+1)
                                                           Skip if positive
HLT
                 S \leftarrow O(S \text{ is start-stop flip-flop}) Skip if positive
        rBo:
```

수고하셨습니다!